ELEC0053 Circuits électriques

—

Calcul des puissances en régime sinusoïdal établi
Circuits magnétiquement couplés
Circuits triphasés équilibrés

Bertrand Cornélusse

Université de Liège

March 9, 2021

Leçons précédentes

- Circuits linéaires, résistances, sources (commandées ou non) de courant et de tension.
- Lois de Kirchhoff
- Régime transitoire, éléments L et C.
- Régime sinusoïdal établi (RSE), notions de phaseurs et d'impédance (/admittance).

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Nous analysons la notion de puissance en RSE. Nous établissons notamment la distinction entre les notions de **puissance active**, **réactive** et **apparente**, la notion de **facteur de puissance**, et caractérisons les dipôles R, L et C.

Nous introduisons la notion de circuits magnétiquement couplés, ce qui mène à la notion de **transformateur**, quadripôle omniprésent dans les circuits et réseaux électriques pour adapter les niveaux de tension, de courant, etc. entre différents circuits.

Finalement, nous introduisons le concept de **triphasé**, très utilisé en transport et distribution de l'énergie électrique.

Dans le syllabus : le reste du chapire 4.

Exercices que vous devez être capables de résoudre à l'issue de ce cours

Tous les exercices du chapitre 4 mais plus précisément les exercices 4.6 à 4.15.

Plan du cours

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Rappel: formules de Simpson

- $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}\left(\cos(a-b) + \cos(a+b)\right)$

Puissance instantanée

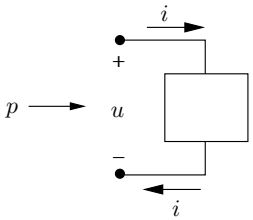

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) \qquad i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

Puissance *instantanée* fournie au dipôle :

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) \\ &= U_m I_m \cos(\omega t + \phi_u)\cos(\omega t + \phi_i) \\ &= \frac{1}{2} U_m I_m \left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right] \end{aligned}$$

En utilisant les valeurs efficaces :

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \qquad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

Puissance instantanée

$$p(t) = U\,I\left[\cos(\phi_u - \phi_i) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)\right]$$

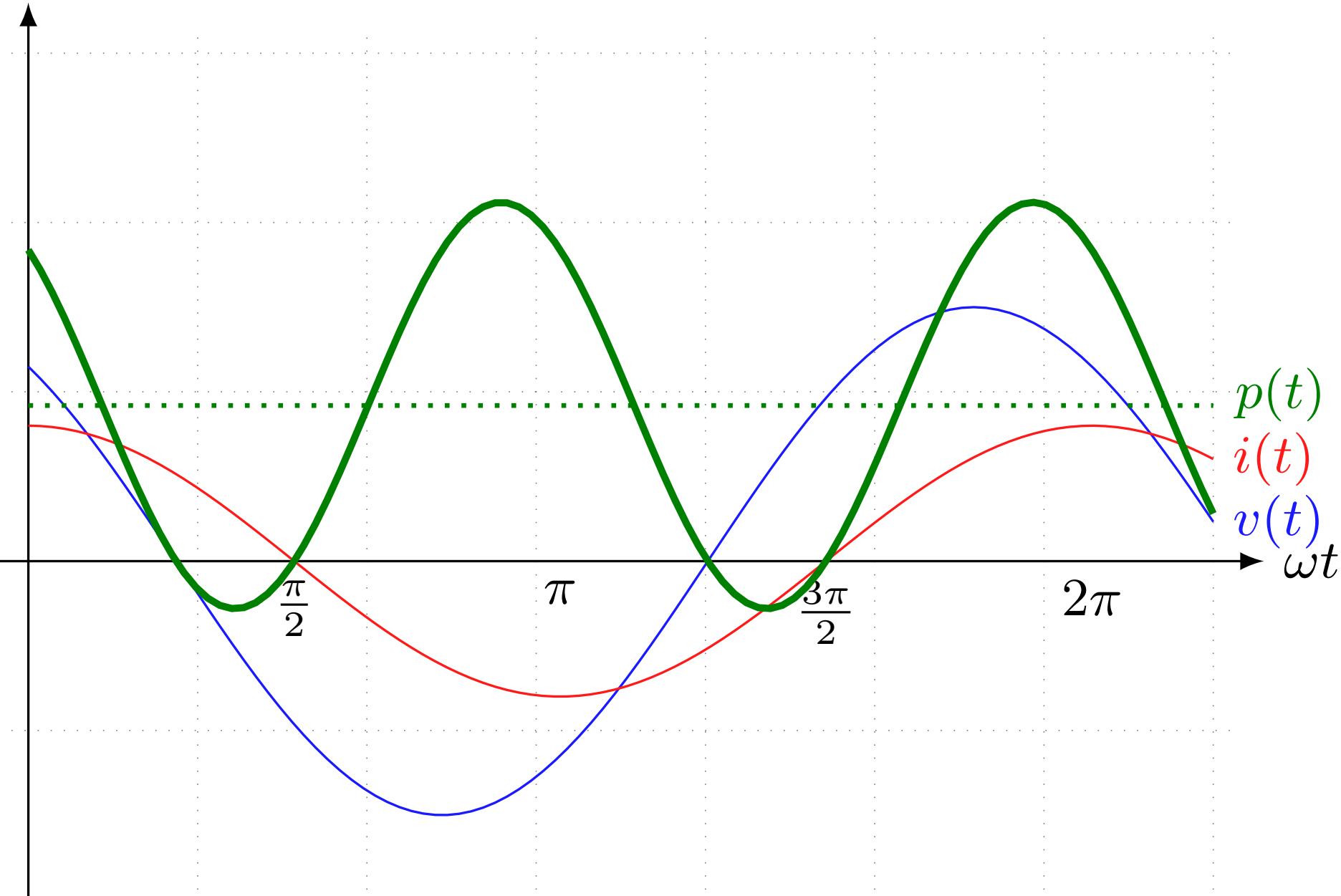
$p(t)$
$i(t)$
$v(t)$
ωt
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π

La puissance instantanée $p(t) = P + p_f(t)$

Puissance active

Le terme constant $P = U\,I\cos(\phi_u - \phi_i)$

- représente la puissance moyenne fournie au dipôle par période, et donc la puissance réellement utilisable

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt$$

- dépend de l'**amplitude** de u et i **<u>et</u>** de leur **déphasage** $\phi_u - \phi_i$
- P est appelée *puissance active*

Puissance fluctuante

Le terme oscillant $p_f = U\,I\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i)$

- est appelé puissance fluctuante;
- est de moyenne nulle;

Puissance réactive

On a $p(t) = P + p_f(t)$. En réécrivant $p_f(t)$, on obtient

$$\begin{aligned} p_f(t) &= U\,I\cos(2(\omega t + \phi_u) - (\phi_u - \phi_i)) \\ &= P\cos 2(\omega t + \phi_u) + Q\sin 2(\omega t + \phi_u) \end{aligned}$$

Puissance réactive

$$Q = U\,I\sin(\phi_u - \phi_i)$$

Elle est due au déphasage existant entre u et i et est liée aux échanges d'énergie magnétique et électrostatique survenant dans le circuit suite à la présence d'inductances et de condensateurs.

Puissance apparente

Puissance apparente

Le produit $U\,I$ est appelé *puissance apparente*.

Wikipedia: *"Electrical engineers* **take apparent power into account** *when designing and operating power systems, because though the current associated with reactive power does no work at the load, it heats the conductors and wastes energy.* **Conductors, transformers and generators must be sized to carry the total current, not just the current that does useful work**."

Unités

Pour distinguer ces différents types de puissance, on les exprime dans des unités spécifiques.

Unités

- $p(t)$, $p_f(t)$, P : W
- Q : var (volt.ampère réactif)
- puissance apparente : VA (volt.ampère)

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Domaine fréquentiel

On peut calculer les puissances active, réactive et apparente à partir des phaseurs.

Puissance complexe

La puissance complexe est obtenue en formant le produit hermitique :

$$\begin{aligned} S &= \bar{U}\bar{I}^* \\ &= Ue^{j\phi_u}\, Ie^{-j\phi_i} = U\, Ie^{j(\phi_u-\phi_i)} \\ &= U\, I\,(\cos(\phi_u-\phi_i) + j\sin(\phi_u-\phi_i)) \\ &= P + jQ \end{aligned}$$

La puissance apparente est le module de la puissance complexe:

$$|S| = U\, I = \sqrt{P^2+Q^2}.$$

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Dipôle purement résistif

u et i sont en phase : $\phi_u - \phi_i = 0$

$$\begin{aligned} p(t) &= u(t)i(t) = RI_m^2 \cos^2(\omega t + \phi_u) \\ &= RI^2(1 + \cos 2(\omega t + \phi_u)) \\ &= P + P\cos 2(\omega t + \phi_u) \end{aligned}$$

- p toujours positif !
- de moyenne $P = RI^2$
- $p_f = P\cos 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = 0$!

Dipôle purement inductif

i est en retard de 90° par rapport à u : $\phi_u - \phi_i = 90°$

$$\begin{aligned} p(t) &= \omega L I_m^2 \cos(\omega t + \phi_u)\cos(\omega t + \phi_u - 90°) \\ &= \omega L\, I^2 \sin(2(\omega t + \phi_u)) \\ &= Q \sin(2(\omega t + \phi_u)) \end{aligned}$$

- p de moyenne nulle $\rightarrow P = 0$!
- $p_f = Q \sin 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = \omega L\, I^2$
- Echanges périodiques d'énergie entre les inductances et le reste du circuit.
- Une inductance consomme de la puissance réactive

Dans un circuit purement inductif, la puissance instantanée oscille deux fois par période entre $-\omega LI^2$ et ωLI^2.
L'énergie magnétique stockée à l'instant t dans l'inductance est :

$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li^2(t) = \frac{1}{2}LI^2(1 + \cos(2(\omega t + \phi_i)) \geq 0!$$

L'énergie magnétique moyenne par période est

$$< W_m >= \frac{1}{2}LI^2$$

On a la relation entre la puissance réactive consommée par l'inductance et l'énergie magnétique moyenne :

$$Q = 2\omega < W_m >$$

Dipôle purement capacitif

i est en avance de 90° par rapport à u : $\phi_u - \phi_i = -90°$

$$\begin{aligned} p(t) &= \omega C U_m^2 \cos(\omega t + \phi_u) \cos(\omega t + \phi_u + 90°) \\ &= -\omega C\, U^2 \sin(2(\omega t + \phi_u)) \\ &= Q \sin(2(\omega t + \phi_u)) \end{aligned}$$

- p de moyenne nulle $\rightarrow P = 0$!
- $p_f = Q \sin 2(\omega t + \phi_u)$
- $Q = -\omega C\, U^2$
- Echanges périodiques d'énergie entre les condensateurs et le reste du circuit.
- Un condensateur produit de la puissance réactive

Dans un circuit purement capacitif, la puissance instantanée oscille deux fois par période entre $-\omega CU^2$ et ωCU^2.
L'énergie électrostatique stockée à l'instant t dans le condensateur est :

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cu^2(t) = \frac{1}{2}CU^2(1 + \cos(2(\omega t + \phi_u)) \geq 0!$$

L'énergie électrostatique moyenne par période est

$$< W_e >= \frac{1}{2}CU^2$$

On a la relation entre la puissance réactive fournie par le condensateur et l'énergie électrostatique moyenne :

$$Q = -2\omega < W_e >$$

Circuit résisitf

$p(t) = P + P\cos(2\omega t)$

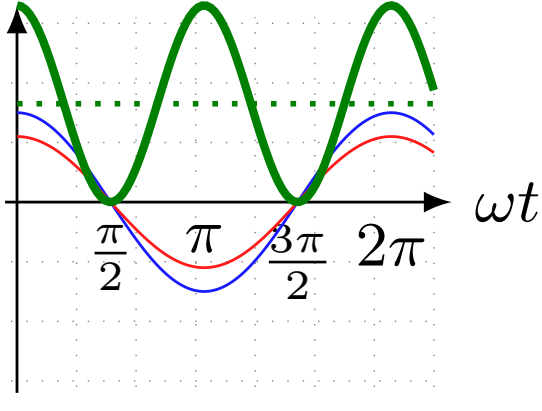

Circuit capacitif

$p(t) = Q\sin(2\omega t)$

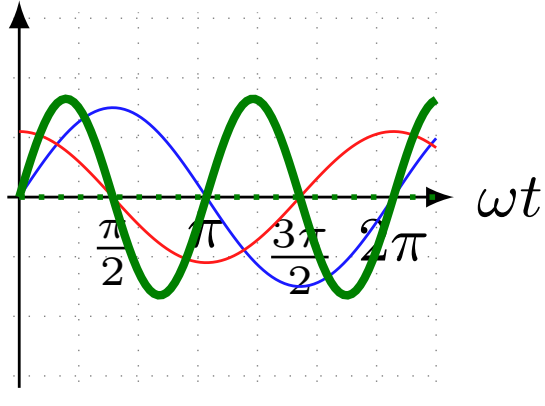

Circuit inductif

$p(t) = -Q\sin(2\omega t)$

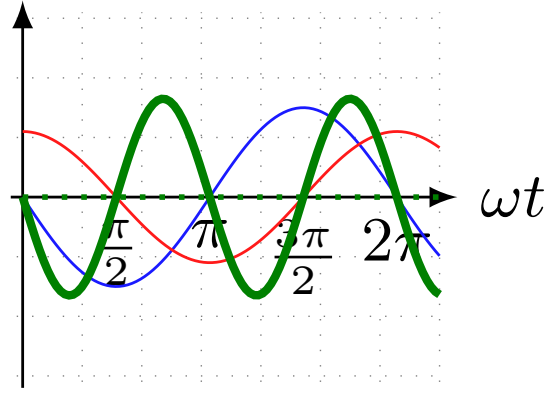

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Le facteur de puissance

$$P = U\,I\cos(\phi_u - \phi_i) = U\,I\cos\Phi$$

Facteur de puissance

$\cos\Phi$ est le *facteur de puissance* du circuit :

- circuit résistif : $\cos\Phi = 1$
- circuit purement inductif ou capacitif : $\cos\Phi = 0$

Le facteur de puissance dépend directement du déphasage entre le courant et la tension aux bornes du dipôle.
Qui est responsable de ce déphasage ?
L'impédance du dipôle :

$$Z = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{Ue^{j\phi_u}}{Ie^{\phi_i}} = \frac{U}{I}e^{j(\phi_u - \phi_i)}$$

et $\Phi =$ argument de Z

Lien entre facteur de puissance et amplitude du courant

$$P = U\,I\cos\Phi \quad \rightarrow I = \frac{P}{U\cos\Phi}$$

"$\cos\Phi \ll\Rightarrow I \gg$"

Si le dipôle est alimenté par une **tension constante** en amplitude U, pour délivrer au dipôle **une même puissance** P, le courant doit être d'autant plus important que le $\cos\Phi$ du dipôle est petit.

Le facteur de puissance renseigne sur la qualité de la transmission de l'énergie.
Remarque : facteur de puissance et puissance réactive sont liés :

- $\cos\Phi$ proche de 1 : $Q = U\,I\sin\Phi$ faible
- $\cos\Phi$ proche de 0 : $Q = U\,I\sin\Phi$ proche de sa valeur max. $U\,I$

Facteur de puissance (...)

$$\cos\phi = \frac{P}{|S|}$$

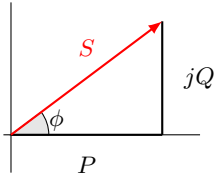

Wikipedia: *"For two systems transmitting the same amount of active power, the system with the lower power factor will have higher circulating currents due to energy that returns to the source from energy storage in the load. These higher currents produce higher losses and reduce overall transmission efficiency. A* **lower power factor** *circuit will have a higher apparent power and* **higher losses** *for the same amount of active power."*

Idéalement, le facteur de puissance est donc **compensé**, habituellement en connectant des condensateurs en parallèle sur les charges inductives.

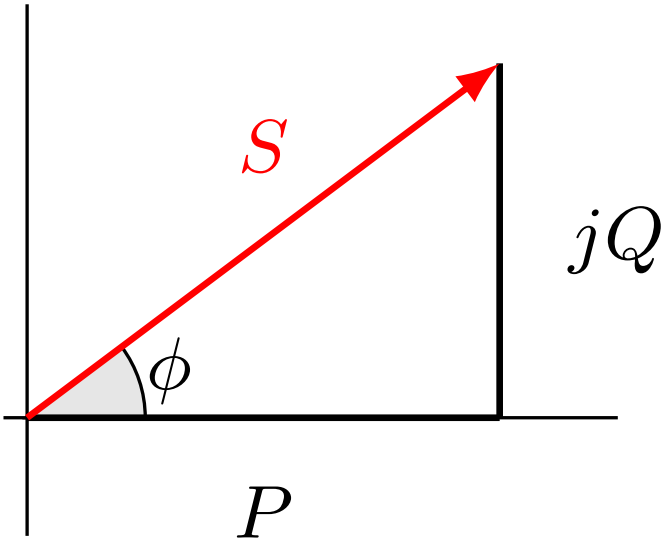

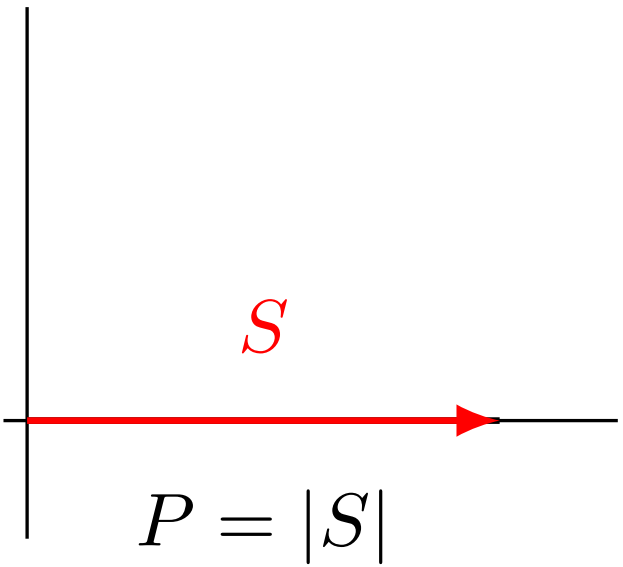

Compensation (parfaite) du facteur de puissance

Expression de P et Q à partir de l'impédance (admittance) du dipôle

Impédance $Z = R + jX$:

$$S = \bar{U}\,\bar{I}^* = Z\bar{I}\bar{I}^* = Z I^2 = R\,I^2 + jX\,I^2$$

En fonction du courant

$$P = R\,I^2 \qquad Q = X\,I^2$$

Admittance $Y = G + jB$:

$$S = \bar{U}\,\bar{I}^* = Y^*\bar{U}\bar{U}^* = Y^* U^2 = G\,U^2 - jB\,U^2$$

En fonction de la tension

$$P = G\,U^2 \qquad Q = -B\,U^2$$

Conservation de la puissance complexe

Dans un circuit linéaire et invariant alimenté par des sources indépendantes sinusoïdales fonctionnant toutes à la même fréquence, la somme des puissances complexes fournies par les sources est égale à la somme des puissances complexes consommées par les éléments des autres branches du circuit.

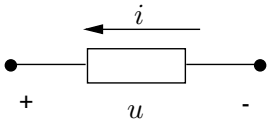

Dans chaque branche, u_i et i_i sont choisis dans le même sens

- $\mathbf{i}_B$ obéit à la PLK $\rightarrow \bar{\mathbf{I}}_B^*$ obéit aussi à la PLK
- $\mathbf{u}_B$ obéit à la SLK $\rightarrow \bar{\mathbf{U}}_B$ obéit aussi à la SLK
- $\bar{\mathbf{I}}_B^*$, $\bar{\mathbf{U}}_B$ satisfont le théorème de Tellegen et

$$\bar{\mathbf{I}}_B^* \bar{\mathbf{U}}_B = 0$$

$$\bar{\mathbf{I}}_B^* \bar{\mathbf{U}}_B = \sum_{i=1}^{b} \bar{U}_i \bar{I}_i^* = S$$ est la puissance complexe totale fournie au circuit.

Synthèse

Dipôle	arg$[Z]$	$\cos\Phi$	P	Q
R	0	1	$P > 0$	$Q = 0$
L	$90°$	0	$P = 0$	$Q = \omega L I^2 > 0$
C	$-90°$	0	$P = 0$	$Q = -\omega C U^2 < 0$
LC	$\pm 90°$	0	$P = 0$	$Q >< 0$
RL	$0 < \Phi < 90°$	$0 < \cos\Phi < 1$	$P > 0$	$Q > 0$
RC	$-90° < \Phi < 0$	$0 < \cos\Phi < 1$	$P > 0$	$Q < 0$

P et Q sont les puissances consommées par le dipôle.

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Inductances couplées

Eléments linéaires et invariants.

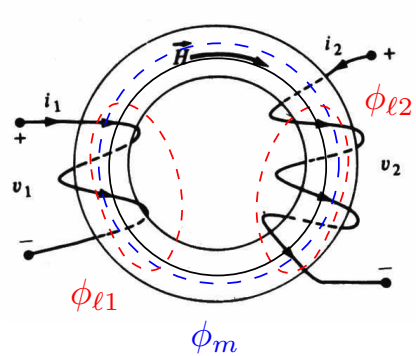

N_1 : nombre de tours de la bobine 1
N_2 : nombre de tours de la bobine 2

Deux circuits magnétiquement couplés.
Flux produit par i_1 embrasse la bobine 2 et inversement.
$\rightarrow$ courant variable i_1 induit une f.e.m aux bornes de la bobine 2.

Relations entre courants et tensions

Si i_1 agit seul et que le circuit 2 est ouvert, le flux généré par i_1 se décompose en

$$\phi_1^{(1)} = \phi_{l1} + \phi_m^{(1)}$$

ϕ_{l1} : partie du flux qui traverse uniquement la bobine 1 (flux de fuite)
$\phi_m^{(1)}$: partie du flux qui traverse à la fois la bobine 1 et la bobine 2

Tensions induites :

$$\begin{aligned} u_1^{(1)} &= N_1 \frac{d\phi_1^{(1)}}{dt} = N_1 \frac{d(\phi_{l1} + \phi_m^{(1)})}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \\ u_2^{(1)} &= N_2 \frac{d\phi_m^{(1)}}{dt} = L_{21} \frac{di_1}{dt} \end{aligned}$$

Relations entre courants et tensions

Si i_2 agit seul et que le circuit 1 est ouvert, le flux généré par i_2 se décompose en

$$\phi_2^{(2)} = \phi_{l2} + \phi_m^{(2)}$$

Tensions induites :

$$\begin{aligned} u_1^{(2)} &= N_1 \frac{d\phi_m^{(2)}}{dt} = L_{12} \frac{di_2}{dt} \\ u_2^{(2)} &= N_2 \frac{d\phi_2^{(2)}}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

Inductance mutuelle M

On a $L_{12} = L_{21} = M$, l'inductance mutuelle.
M dépend de la géométrie du système, de la distance et de l'orientation relative entre les deux bobines.

Relations entre courants et tensions

Par superposition, si i_1 et i_2 agissent simultanément

$$\begin{aligned} u_1 &= L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ u_2 &= M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \end{aligned}$$

Modèle de deux inductances couplées

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

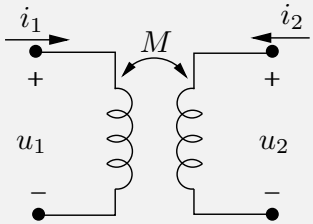

Signe de M

Selon l'arrangement des bobines, M est positif ou négatif

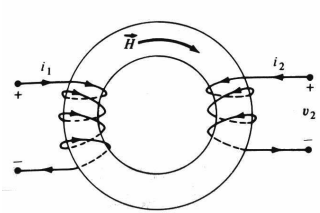

$M > 0$
$\phi_m^{(1)}$ et $\phi_m^{(2)}$ dans le même sens
ils s'ajoutent

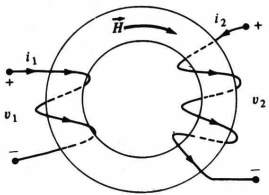

$M < 0$
$\phi_m^{(1)}$ et $\phi_m^{(2)}$ en sens opposés
ils se soustraient

Indication du signe de M

Sur le schéma, on repère le signe de M par des points :
$M > 0$ si i_1 et i_2 entrent ou sortent tous les deux par la borne dotée d'un point.

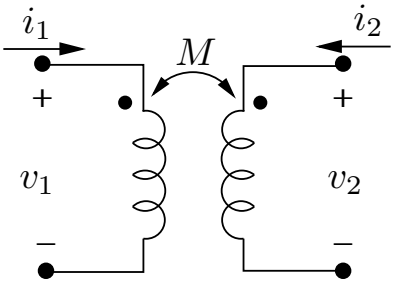

$M > 0$

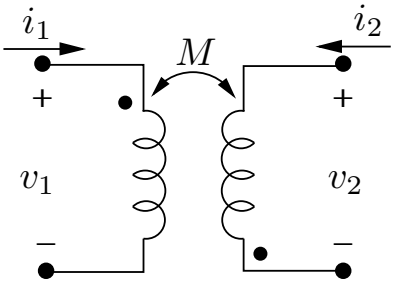

$M < 0$

Coefficient de couplage k

Coefficient de couplage

$$M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

$$-1 \leq k \leq 1$$

Cas extrêmes :

- $k = 0$: aucun couplage entre les deux bobines; le flux créé par chaque bobine ne traverse que cette bobine.
- $|k| = 1$: couplage parfait; tout le flux créé par chaque bobine traverse l'autre bobine.

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Le transformateur

Deux enroulements magnétiquement couplés = une paire d'inductances couplées.

Utile pour

- adapter le niveau de tension : transport et distribution de l'énergie électrique
- adapter l'impédance d'un circuit à une impédance de charge : circuits électroniques, télécom
- réaliser des mesures de courant et de tension : voir cours de Mesures Electriques

Modèle "réaliste" : une paire d'inductances couplées + une résistance pour chaque enroulement (pertes).

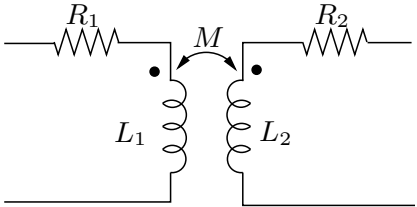

Le transformateur idéal

Idéalisations :

- $R_1 = R_2 = 0$
- couplage parfait : $k = 1$, pas de flux de fuite
- matériau ferromagnétique idéal : $\mu = \infty \rightarrow L_1 \rightarrow \infty$, $L_2 \rightarrow \infty$, $M \rightarrow \infty$

On peut écrire :

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{di_1}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & M - \frac{L_1 L_2}{M} \\ \frac{1}{M} & -\frac{L_2}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

Tenant compte des idéalisations

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{di_1}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} & 0 \\ 0 & -\sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ \frac{di_2}{dt} \end{bmatrix}$$

Modèle du transformateur idéal

On pose

$$n = \frac{L_2}{M} = \frac{M}{L_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1}$$

et on obtient les relations qui caractérisent l'élément "transformateur idéal".

Modèle du transformateur idéal

$$\begin{aligned} u_2 &= n u_1 \\ i_1 &= -n i_2 \end{aligned}$$

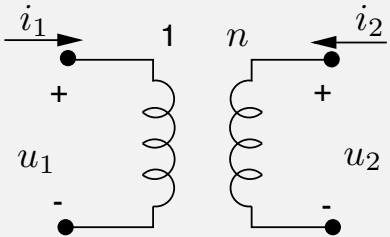

Le transformateur idéal est un quadripôle.
n est le rapport de transformation.

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Synthèse : classification énergétique des éléments

Soit $w(t)$ l'énergie emmagasinée dans un élément d'un circuit à un instant t, et $p(t)$ la puissance instantanée consommée par cet élément. On peut catégoriser les éléments comme ceci :

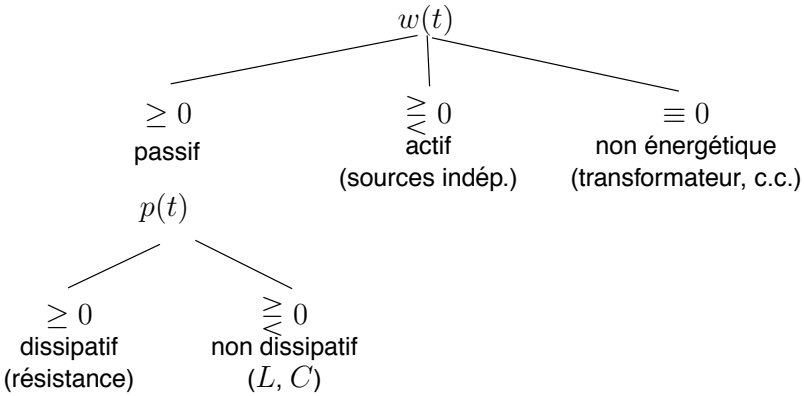

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Introduction

Le transport et la distribution de l'énergie électrique sont réalisés au moyen de systèmes triphasés fonctionnant en régime sinusoïdal, à l'exception de quelques liaisons haute tension à courant continu.

Le transport utilise des systèmes à THT (très haute tension, 700 à 150 kV).

La distribution utilise des systèmes BT (basse tension, qq kV à qq 100taines V).

Pourquoi ?

- THT permet de réduire les pertes par effet Joule dans les conducteurs
- régime sinusoïdal permet l'utilisation de transformateurs pour abaisser ou élever les niveaux de tension
- régime triphasé
  - permet la création de champs tournants (moteurs, alternateurs)
  - économie de conducteurs pour transporter une même puissance
  - puissance instantanée fournie à la charge triphasée constante

Principe

Un circuit **triphasé** est constitué de trois circuits appelés *phases*.

Un système est **équilibré** si tous ses constituants le sont.

Eléments triphasés :

- générateur : circuit à 3 accès qui délivre 3 f.e.m, équilibré si les f.e.m sont égales en amplitude et déphasées temporellement entre elles d'un tiers de période et si chaque phase présente une impédance interne identique;
- charge : circuit à 3 accès, équilibré si chaque phase est constituée d'une impédance identique;
- circuit de transmission : relie la charge au générateur, équilibré si chaque phase possède une impédance identique.

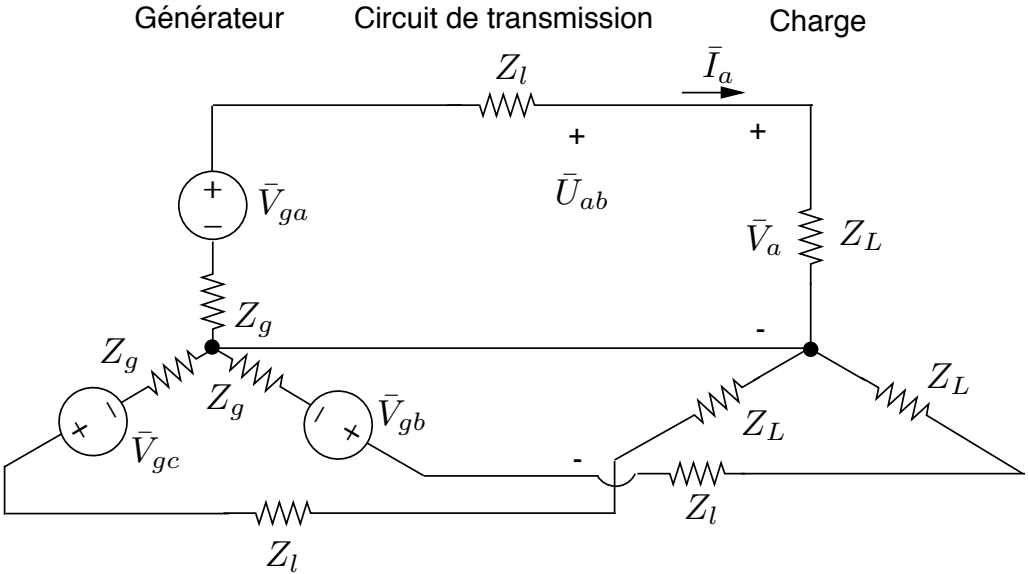
Générateur
Circuit de transmission
Charge
Z_l
$\bar{I}_a$
+
+
$\bar{V}_{ga}$
$\bar{U}_{ab}$
$\bar{V}_a$
Z_L
Z_g
-
Z_g
Z_g
$\bar{V}_{gb}$
$\bar{V}_{gc}$
Z_L
Z_L
-
Z_l
Z_l

Générateur triphasé équilibré

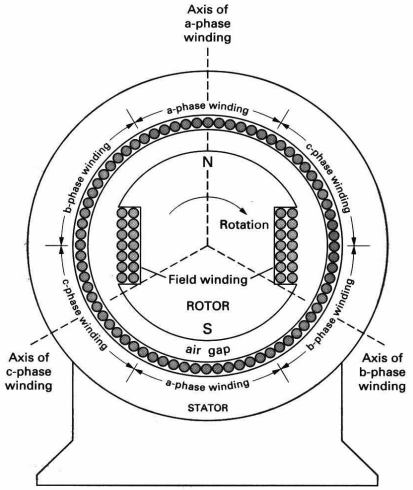

Le rotor tourne à une vitesse angulaire constante ω.
Pour les réseaux à 50 Hz : 3000 tours/min (Rem : la vitesse peut être divisée par un facteur p si le rotor possède plusieurs paires de pôles).
Circuit d'excitation du rotor parcouru par un courant continu.
Génère des f.e.m. égales en amplitude mais déphasées temporellement d'un tiers de période (correspond à un déphasage de 120°).

Tensions et courants triphasés équilibrés

Si le système est équilibré, tous les courants et tensions correspondants dans les 3 phases sont égaux en amplitude et décalés temporellement d'un tiers de période = tensions et courants triphasés équilibrés.

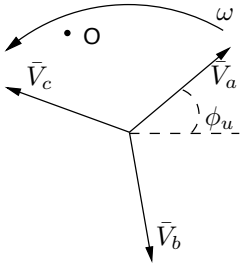

$$\bar{V}_a = V e^{j\phi_u} \qquad v_a(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u)$$

$$\bar{V}_b = V e^{j(\phi_u - \frac{2\pi}{3})} \qquad v_b(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u - \frac{2\pi}{3})$$

$$= \bar{V}_a e^{-j\frac{2\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}V\cos(\omega(t - \frac{T}{3}) + \phi_u)$$

$$\bar{V}_c = V e^{j(\phi_u - \frac{4\pi}{3})} \qquad v_c(t) = \sqrt{2}V\cos(\omega t + \phi_u - \frac{4\pi}{3})$$

$$= \bar{V}_a e^{-j\frac{4\pi}{3}} \qquad = \sqrt{2}V\cos(\omega(t - \frac{2T}{3}) + \phi_u)$$

Séquence directe des 3 phases a,b,c : observateur placé en O voit passer les vecteurs tournants dans l'ordre a,b,c.
Autre sens = séquence inverse.

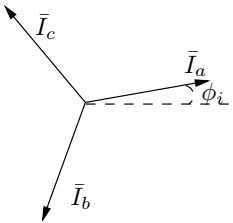

$$\begin{aligned}
\bar{I}_a &= Ie^{j\phi_i} & i_a(t) &= \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i) \\
\bar{I}_b &= Ie^{j(\phi_i - \frac{2\pi}{3})} & i_b(t) &= \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i - \frac{2\pi}{3}) \\
&= \bar{I}_a e^{-j\frac{2\pi}{3}} & &= \sqrt{2}I\cos(\omega(t - \frac{T}{3}) + \phi_i) \\
\bar{I}_c &= Ie^{j(\phi_i - \frac{4\pi}{3})} & i_c(t) &= \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i - \frac{4\pi}{3}) \\
&= \bar{I}_a e^{-j\frac{4\pi}{3}} & &= \sqrt{2}I\cos(\omega(t - \frac{2T}{3}) + \phi_i)
\end{aligned}$$

On a :

$$\bar{V}_a + \bar{V}_b + \bar{V}_c = 0$$
$$\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0$$

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Montage en étoile

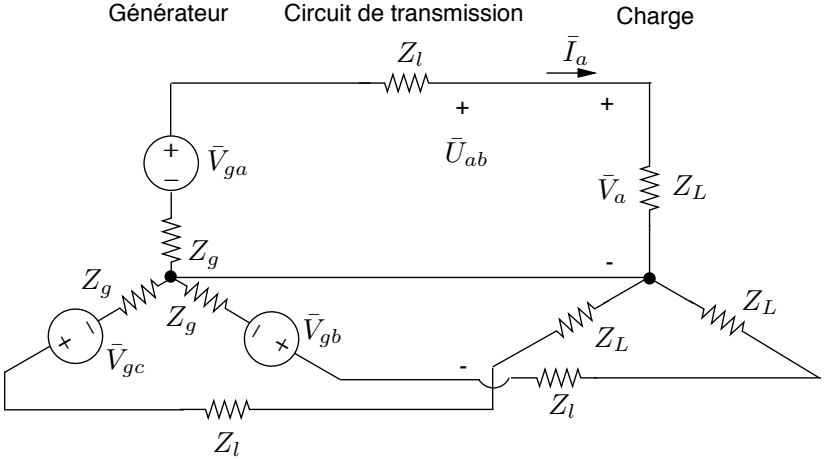

Le courant dans le conducteur reliant les *neutres N et N'* est :

$$\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c = 0$$

En régime parfaitement équilibré, tous les neutres sont au même potentiel.

Tension de phase et tension de ligne

$\bar{V}_a$ est une **tension de phase** (ou tension simple) : c'est la différence de potentiel aux bornes d'une charge monophasée, ou la différence de potentiel entre une ligne et le neutre.

$\bar{U}_{ab}$ est une **tension de ligne** (ou tension composée ou tension entre phases) : c'est la différence de potentiel entre deux phases.

Les trois tensions de ligne sont

$$
\begin{aligned}
\bar{U}_{ab} &= \bar{V}_a - \bar{V}_b = \sqrt{3}\bar{V}_a e^{j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{U}_{bc} &= \bar{V}_b - \bar{V}_c = \sqrt{3}\bar{V}_b e^{j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{U}_{ca} &= \bar{V}_c - \bar{V}_a = \sqrt{3}\bar{V}_c e^{j\frac{\pi}{6}}
\end{aligned}
$$

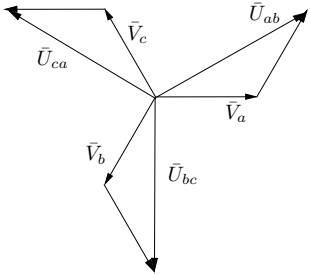

$\bar{U}_{ab}$, $\bar{U}_{bc}$, $\bar{U}_{ca}$ forment aussi une séquence directe et $U = \sqrt{3}V$
Dans un montage en étoile, on dispose de deux tensions.
Distribution domestique :

- tension de phase : 220 V (tension phase-neutre)
- tension de ligne : 380 V

Mise à la terre des neutres

En régime équilibré, le courant dans le conducteur de neutre est nul → on peut supprimer ce conducteur.

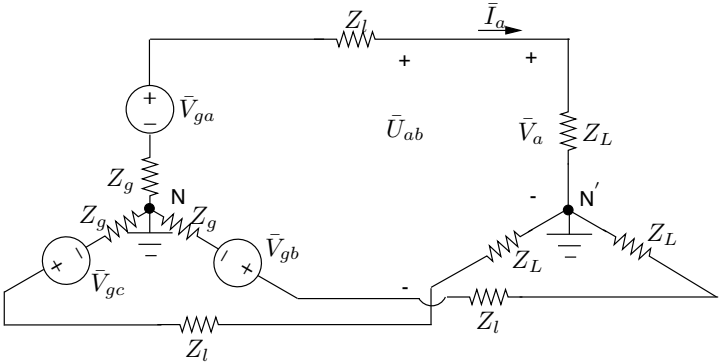

En pratique, il existe toujours un léger déséquilibre entre les phases et on connecte les neutres à la terre.

Avantages

- faible courant de déséquilibre circule via la terre
- en cas de court-circuit entre une phase et la terre, évite les surtensions :
  soit $\bar{V}_c = 0$,
  - si N et N$'$ ne sont pas mis à la terre, différences de potentiel entre les deux autres phases et la terre $=$ tension composée $= \sqrt{3}V$, tension supérieure à la tension normale;
  - si N et N$'$ sont mis à la terre:
    - différences de potentiel entre les deux autres phases et la terre conservent des valeurs normales,
    - courant de "fuite" $i_a + i_b + i_c$ non négligeable circule via la terre entre le point de court-circuit et le neutre,
    - ce courant peut être détecté par une protection (disjoncteur différentiel !)

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Connexion en triangle

Un équipement triphasé peut être connecté en étoile comme plus haut ou en triangle.

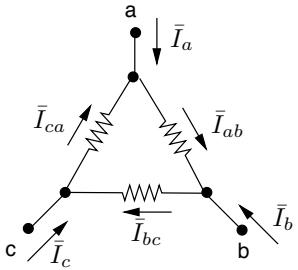

$\bar{I}_a$, $\bar{I}_b$, $\bar{I}_c$ sont les courants de ligne
$\bar{I}_{ab}$, $\bar{I}_{bc}$, $\bar{I}_{ca}$ sont les courants de phase

Une seule tension, la tension de ligne, mais deux courants.
Pas de point neutre.

$$
\begin{aligned}
\bar{I}_a &= \bar{I}_{ab} - \bar{I}_{ca} = \sqrt{3}\bar{I}_{ab}e^{-j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{I}_b &= \bar{I}_{bc} - \bar{I}_{ab} = \sqrt{3}\bar{I}_{bc}e^{-j\frac{\pi}{6}} \\
\bar{I}_c &= \bar{I}_{ca} - \bar{I}_{bc} = \sqrt{3}\bar{I}_{ca}e^{-j\frac{\pi}{6}}
\end{aligned}
$$

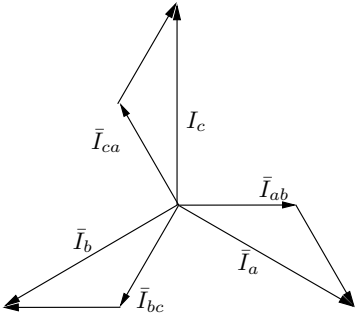

Soit I_l l'amplitude des courants de ligne et I_{ph} l'amplitude des courants de phase :

$$I_l = \sqrt{3}I_{ph}$$

Outline

Puissances en régime sinusoïdal établi
- Domaine temporel
- Calculs dans le domaine fréquentiel
- Propriétés des impédances de dipôles RLC passifs
- Le facteur de puissance

Circuits magnétiquement couplés
- Inductances couplées
- Le transformateur et le transformateur idéal
- Synthèse : classification énergétique des élémens

Circuits triphasés équilibrés
- Montage en étoile
- Connexion en triangle
- Puissances

Montage étoile

Puissance instantanée fournie à une charge triphasée connectée en étoile :

$$
\begin{aligned}
p_{3\phi}(t) &= v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c \\
&= 2VI\,[\cos(\omega t + \phi_u)\cos(\omega t + \phi_i) + \\
&\quad + \cos(\omega t + \phi_u - \frac{2\pi}{3})\cos(\omega t + \phi_i - \frac{2\pi}{3}) + \\
&\quad + \cos(\omega t + \phi_u - \frac{4\pi}{3})\cos(\omega t + \phi_i - \frac{4\pi}{3})\Big] \\
&= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) + VI\,[\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i) + \\
&\quad + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i - \frac{2\pi}{3}) + \cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i - \frac{4\pi}{3})\Big] \\
&= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) = 3P
\end{aligned}
$$

$p_{3\phi}(t)$ est constante !
$p_{3\phi}(t) = 3$ x la P active consommée par l'impédance Z_L d'une des phases.

Puissance complexe triphasée fournie à une charge triphasée connectée en étoile :

$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= \bar{V}_a \bar{I}_a^* + \bar{V}_b \bar{I}_b^* + \bar{V}_c \bar{I}_c^* \\ &= \bar{V}_a \bar{I}_a^* (1 + e^{-j\frac{2\pi}{3}} e^{j\frac{2\pi}{3}} + e^{-j\frac{4\pi}{3}} e^{j\frac{4\pi}{3}}) \\ &= 3\bar{V}_a \bar{I}_a^* \\ &= 3VI(\cos(\phi_u - \phi_i) + j\sin(\phi_u - \phi_i)) \end{aligned}$$

Puissance active triphasée :

$$P_{3\phi} = 3VI\cos(\phi_u - \phi_i)$$

Puissance réactive triphasée :

$$Q_{3\phi} = 3VI\sin(\phi_u - \phi_i)$$

$Q_{3\phi}$: notion artificielle puisque p_f triphasée =0 !
Seule Q par phase a une signification physique.

Montage triangle

Puissance instantanée fournie à une charge triphasée connectée en triangle :

$$\begin{aligned} p_{3\phi}(t) &= u_{ab}i_{ab} + u_{bc}i_{bc} + u_{ca}i_{ca} \\ &= 3UI_{ph}\cos(\phi_u - \phi_i) = 3P \end{aligned}$$

Puissance complexe triphasée fournie à une charge triphasée connectée en triangle :

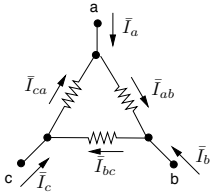

$$\begin{aligned} S_{3\phi} &= \bar{U}_{ab}\bar{I}^*_{ab} + \bar{U}_{bc}\bar{I}^*_{bc} + \bar{U}_{ca}\bar{I}^*_{ca} \\ &= 3UI_{ph}(\cos(\phi_u - \phi_i) + j\sin(\phi_u - \phi_i)) \\ &= P_{3\phi} + jQ_{3\phi} \end{aligned}$$

Etoile :

$$\begin{aligned} P_{3\phi} &= 3VI\cos(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI\cos(\phi_u - \phi_i) \\ Q_{3\phi} &= 3VI\sin(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI\sin(\phi_u - \phi_i) \end{aligned}$$

Triangle :

$$\begin{aligned} P_{3\phi} &= 3UI_{ph}\cos(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI_l\cos(\phi_u - \phi_i) \\ Q_{3\phi} &= 3UI_{ph}\sin(\phi_u - \phi_i) = \sqrt{3}UI_l\sin(\phi_u - \phi_i) \end{aligned}$$

Pour les deux montages :

$$\begin{aligned} P_{3\phi} &= \sqrt{3}UI\cos(\phi_u - \phi_i) \\ Q_{3\phi} &= \sqrt{3}UI\sin(\phi_u - \phi_i) \\ p_{3\phi}(t) &= P_{3\phi} = 3P \end{aligned}$$

- U est l'amplitude de la tension de ligne
- I est l'amplitude du courant de ligne
- $\phi_u - \phi_i$ est le déphasage entre la tension de phase et le courant de phase

Circuits triphasés équilibrés

Synthèse

- Three-phase system: three conductors carrying currents by design shifted of $120°$, plus one neutral
- Hence 4 conductors in total instead of 2 in single-phase
- Line voltage $\bar{U}$ vs. phase voltage $\bar{V}$: $\bar{U} = \sqrt{3}\bar{V}e^{j\pi/6}$
- Instantaneous power is constant: $P = 3VI\cos\phi = \sqrt{3}\ UIcos\phi$!
- There is a fluctuating power in each phase!
- Why three-phase? Less conductors w.r.t carried power, less vibrations.
- Why *balanced*? Simpler for analysis, desirable economically: neutral conductor can in theory be removed